

- = 8x MOSFET BS270
- = 8x Widerstände 240Ω
- SR = 3x Schieberegister
- = Piezo Buzzer
- = Potentiometer
- = 4x Richtungstaster
- = Stiftleisten für In/Outputs (Arduino)

Snake the / Layout von oben / Disp, Pawnl  
Game

Seite 1/2

